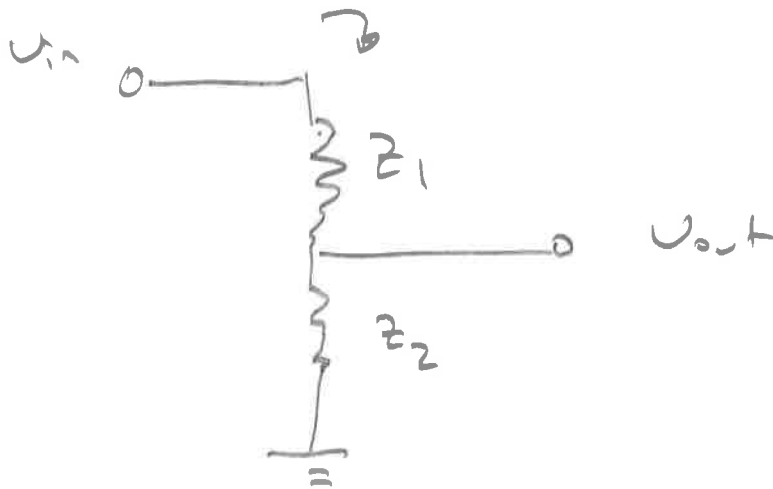


RLC

Filters

(Not used
in 2017)

Voltage Dividers



$$I = \frac{U_{in}}{Z_1 + Z_2}$$

$$U_{out} = Z_2 I = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} U_{in}$$

eg. $Z_1 = Z_2 = R$


$$U_{out} = \frac{R}{R+R} U_{in} = \frac{1}{2} U_{in}$$

Complex Numbers and Phase


$$z = a + bi = r e^{i\phi}$$

$$\tan \phi = \frac{b}{a}$$

$$r^2 = a^2 + b^2 \\ = |z|^2$$

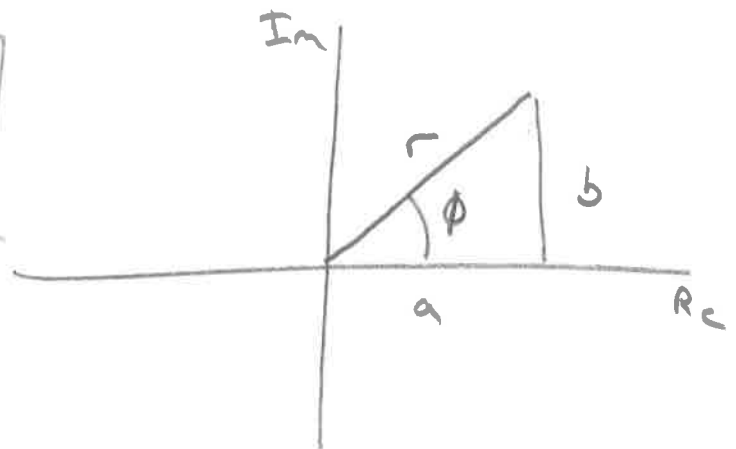
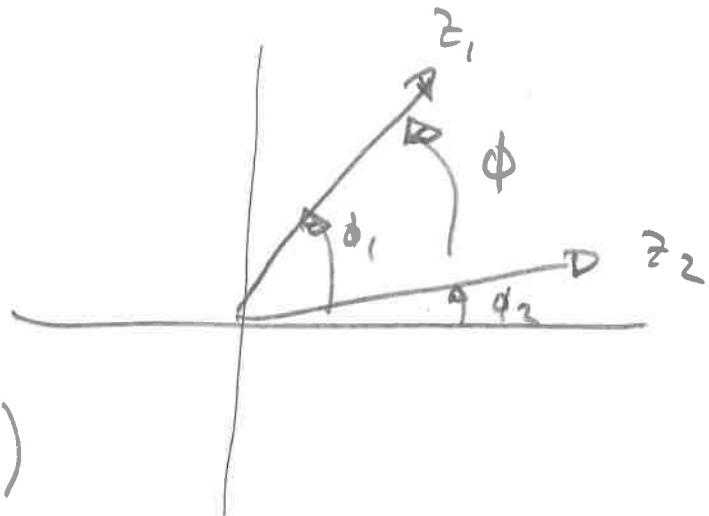
$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\phi_1}}{r_2 e^{i\phi_2}} \\ = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\phi_1 - \phi_2)}$$



$$\frac{z_1}{z_2} = \left| \frac{z_1}{z_2} \right| e^{i(\phi_1 - \phi_2)}$$

$$\phi\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \phi_1 - \phi_2$$

High - Pass Filter

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R}{R - j \frac{1}{\omega C}}$$




$$\omega \ll \omega_0$$



$$\phi \rightarrow 90^\circ$$

$$\text{as } \omega \ll \omega_0$$

$$\omega = \omega_0$$

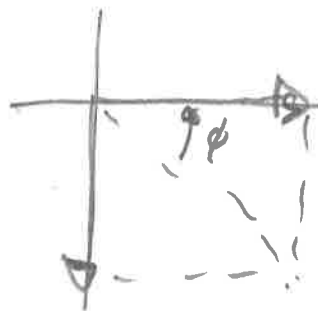

$$\phi = 45^\circ$$


$$\text{at } \omega = \omega_0$$

$$\omega \gg \omega_0$$



$$\phi \rightarrow 0$$

$$\text{as } \omega \gg \omega_0$$

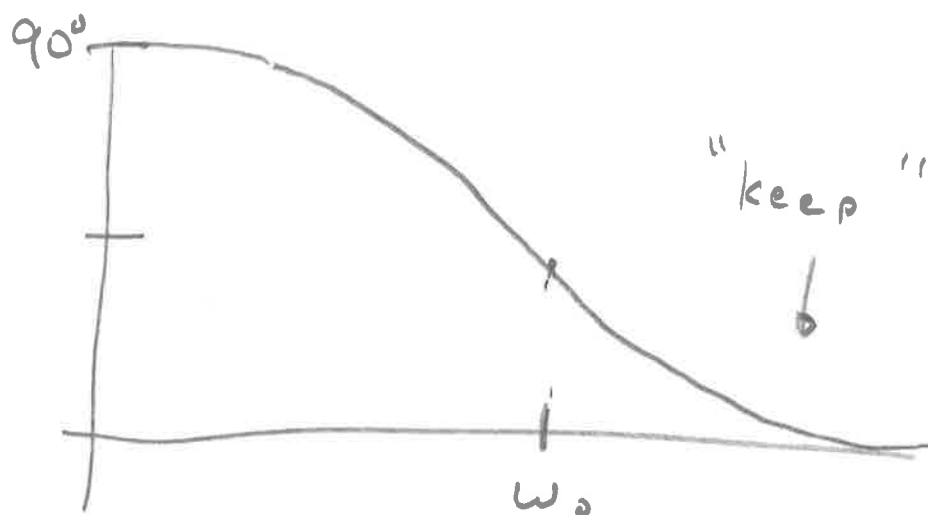

More precisely:


$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{1}{1 - j \frac{\omega_0}{\omega}} = C \cdot 1 + j \frac{\omega_0}{\omega}$$

$$\phi\left(\frac{U_{out}}{U_{in}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)$$

$$\tan^{-1}(1) = 45^\circ$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{10}\right) \sim 6^\circ$$
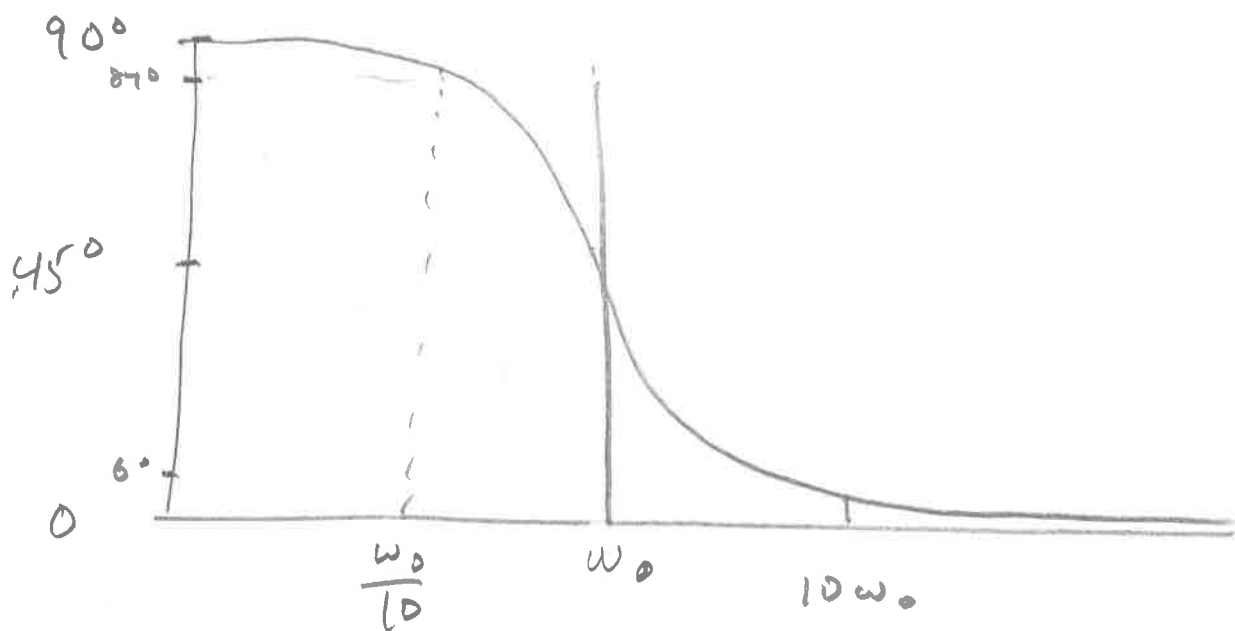
$$\tan^{-1}(10) \sim 90^\circ - 6^\circ$$





Low-Pass Filter

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-j \frac{1}{\omega C}}{R - j \frac{1}{\omega C}}$$



$\omega \ll \omega_0$

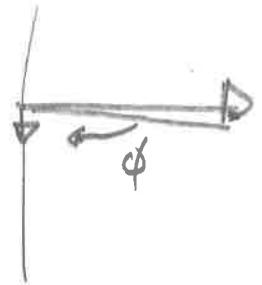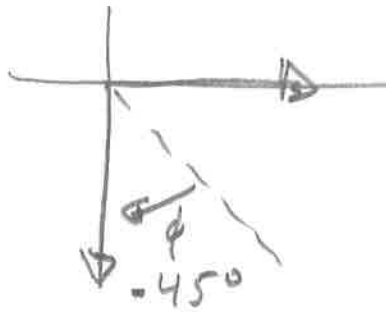

$$\phi \rightarrow 0$$


a) $\omega \ll \omega_0$

$$\phi \rightarrow -45^\circ$$

at $\omega = \omega_0$


$$\phi \rightarrow -90^\circ$$

b) $\omega \gg \omega_0$

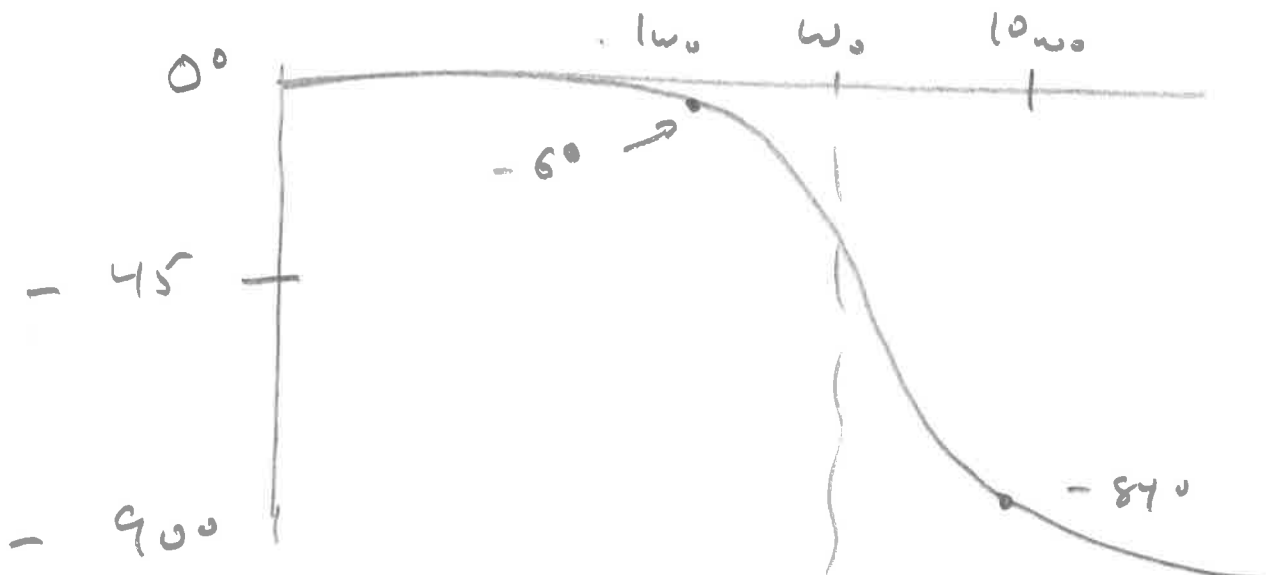


Summary

High Pass

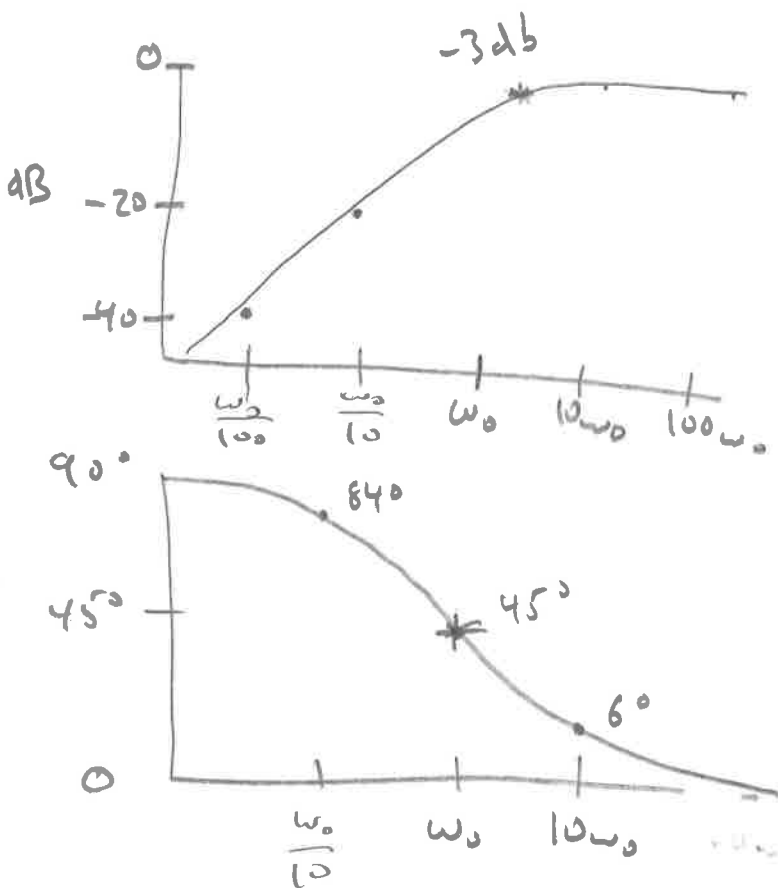


Low - Pass

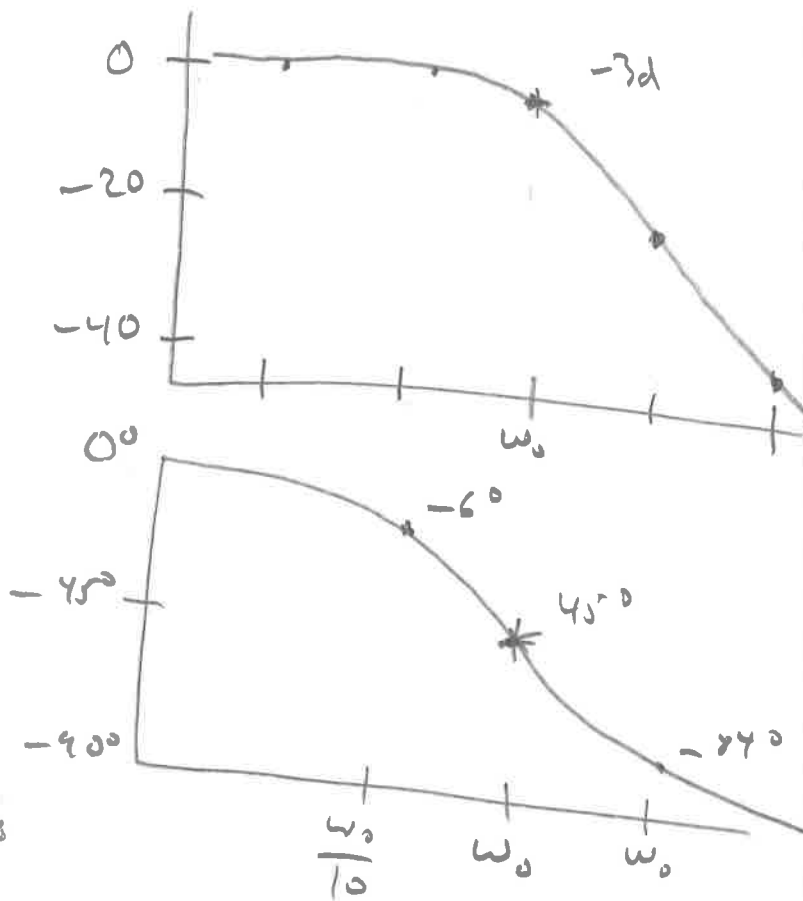

(Bode Plots)
"Bode"

High Pass

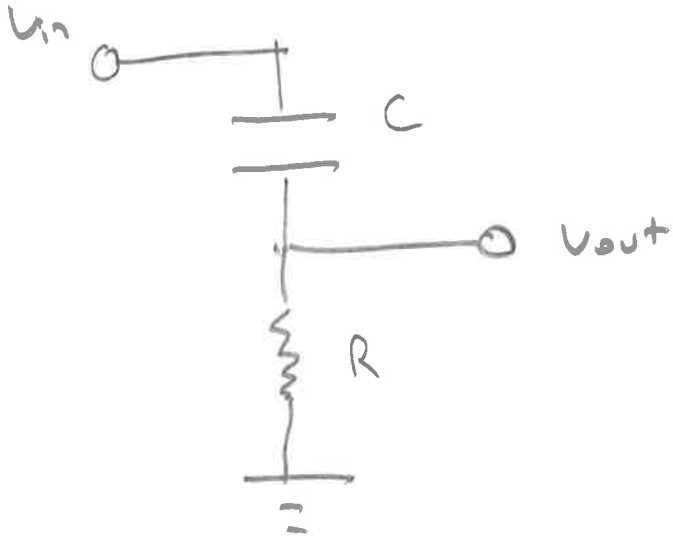


$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C}$$

$$Z_2 = R$$

$$V_{out} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_{in}$$

Changes Magnitude + Phase

Low - Pass Filter

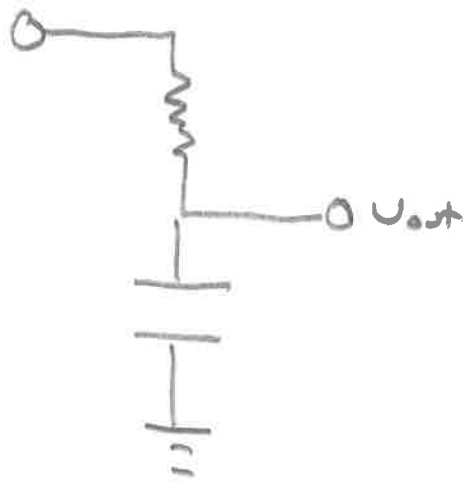

$$Z_2 = \frac{1}{j\omega C}$$

$$Z_1 = R$$

$$U_{out} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} U_{in}$$

Magnitude of High-Pass

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 - j\omega_0/\omega}$$

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{RC}}$$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|^2 = \frac{1}{1 - j\omega_0/\omega} \cdot \frac{1}{1 + j\omega_0/\omega}$$

$$= \frac{1}{1 + (\omega_0/\omega)^2}$$

$$dB = 10 \log_{10} \left(\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|^2 \right)$$

$$= -10 \log_{10} [1 + (\omega_0/\omega)^2]$$

$$* -10 \log_{10} 2 = -3dB$$

